

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH**



**BÀI TẬP LỚN
MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
LỚP: L01 - EE3203
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TRẦN HOÀNG LINH**

Họ và tên	MSSV	Phân công nhiệm vụ
Nguyễn Thanh Phong	2312626	<ul style="list-style-type: none">- Phân chia công việc- Bảng trạng thái- Viết code
Vũ Tiến Tuấn	2313774	<ul style="list-style-type: none">- Bảng trạng thái- Viết code- Viết báo cáo
Nguyễn Hoàng Tuấn	2313746	<ul style="list-style-type: none">- Phát triển ý tưởng- Bảng trạng thái- Viết báo cáo

Thành phố Hồ Chí Minh – 2025

MỤC LỤC

I.	MỤC TIÊU.....	1
II.	TỔNG QUAN.....	1
III.	TRIỂN KHAI	1
1.	Định nghĩa trạng thái và sơ đồ chuyển trạng thái.....	1
2.	Viết bảng trạng thái.....	2
3.	Xác định ngõ vào của Flip-Flop và ngõ ra	2
4.	Code SystemVerilog	3
5.	Kết quả mô phỏng	4
IV.	TỔNG KẾT	5

I. MỤC TIÊU

- Hiểu nguyên tắc lập trình
- Ôn tập thiết kế logic cơ bản và FSM
- Thiết kế máy bán hàng sử dụng SystemVerilog


II. TỔNG QUAN

- Ngõ vào: Coin(2 bit) C_1C_0 với 00 01 10 11 \rightarrow $\phi 0$ $\phi 5$ $\phi 10$ $\phi 25$
- Sơ đồ trạng thái: 4 trạng thái ứng với 0 5 10 15
- Ngõ ra: o_soda (1 bit), o_change (3 bit)
- Ngõ ra delay 1 chu kì xung nhịp 20ns ($f=50\text{MHz}$): Thực hiện qua 4 Flip-Flop D

III. TRIỂN KHAI

 1. Định nghĩa trạng thái và sơ đồ chuyển trạng thái

- S_0 : Chờ nhận tiền (Ngõ ra nếu được xuất sẽ bị delay 1 clock sau đó mặc định quay về S_0)
- S_1 : Đang có $\phi 5$
- S_2 : Đang có $\phi 10$
- S_3 : Đang có $\phi 15$



- Mô tả chuyển trạng thái: Bắt đầu tại trạng thái S₀, khi nhận các Ngõ vào C₁C₀ sẽ chuyển sang các trạng thái S₁, S₂ hoặc S₃; nếu số tiền hiện có lớn hơn hoặc bằng 20, mặc định chuyển về S₀ và xuất o_soda = 1, o_change = phần tiền dư.
- Mã hóa trạng thái:

Trạng thái	Mã hóa
S ₀	00
S ₁	01
S ₂	10
S ₃	11

2. Viết bảng trạng thái

Ngõ vào		TTHT		TTKT		Ngõ ra				D-FF	
C ₁	C ₀	Q ₁	Q ₀	Q ₁ ⁺	Q ₀ ⁺	Z ₃	Z ₂	Z ₁	Z ₀	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

3. Xác định ngõ vào của Flip-Flop và ngõ ra

a. Ngõ vào FF

$$D_0 = Q_0^+ = \overline{C_1} \overline{C_0} Q_0 + \overline{C_1} C_0 \overline{Q_0} + \overline{C_0} \overline{Q_1} Q_0$$

$$D_1 = Q_1^+ = C_1 \overline{C_0} \overline{Q_1} + \overline{C_1} \overline{C_0} Q_1 + \overline{C_1} Q_1 \overline{Q_0} + \overline{C_1} C_0 \overline{Q_1} Q_0$$

b. Ngõ ra Z (4 bit biểu diễn)

$$Z = Z_3 Z_2 Z_1 Z_0$$

- Bit Z_3 : o_soda

$$Z_3 = C_1 C_0 + C_1 Q_1 + C_0 Q_1 Q_0$$

- 3 Bit $Z_2 Z_1 Z_0$: o_change

$$Z_2 = C_1 C_0 Q_1 Q_0$$

$$Z_1 = C_1 C_0 \overline{Q_1} Q_0 + C_1 C_0 Q_1 \overline{Q_0}$$

$$Z_0 = C_1 C_0 \overline{Q_0} + C_1 \overline{C_0} Q_1 Q_0$$

4. Code System Verilog

```
module milestone1(
    input logic clk,
    input logic rst_n,
    input logic c1, c0,
    output logic z3, z2, z1, z0
);

    // Các thanh ghi trạng thái
    logic q1, q0;
    logic next_q1, next_q0;

    // Thanh ghi dữ liệu ra (lưu giá trị kế tiếp)
    logic next_z3, next_z2, next_z1, next_z0;

    // Trạng thái kế tiếp
    always_comb begin
        next_q1 = (c1 & ~c0 & ~q1) |
            (~c1 & ~c0 & q1) |
            (~c1 & q1 & ~q0) |
            (~c1 & c0 & ~q1 & q0);

        next_q0 = (~c1 & ~c0 & q0) |
            (~c1 & c0 & ~q0) |
            (c1 & ~c0 & ~q0) |
            (c1 & c0 & q0);
    end

    z3 <= next_z3;
    z2 <= next_z2;
    z1 <= next_z1;
    z0 <= next_z0;

    // Reset logic
    if (rst_n == 0) begin
        q1 <= 0;
        q0 <= 0;
    end
endmodule
```

```

        (~c0 & ~q1 & q0);
    end

    // Update ngõ ra z sau 1 chu kỳ
    always_comb begin
        // (Giữ nguyên công thức gốc)
        next_z3 = (c1 & c0) | (c1 & q1) | (c0 & q1 & q0);
        next_z2 = c1 & c0 & q1 & q0;
        next_z1 = (c1 & c0 & ~q1 & q0) | (c1 & c0 & q1 & ~q0);
        next_z0 = (c1 & c0 & ~q0) | (c1 & ~c0 & q1 & q0);
    end


    // Sequential block: update state + registered outputs
    always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            q1 <= 1'b0;
            q0 <= 1'b0;
            z3 <= 1'b0;
            z2 <= 1'b0;
            z1 <= 1'b0;
            z0 <= 1'b0;
        end else begin
            q1 <= next_q1;
            q0 <= next_q0;
            z3 <= next_z3;
            z2 <= next_z2;
            z1 <= next_z1;
            z0 <= next_z0;
        end
    end
end

endmodule


```

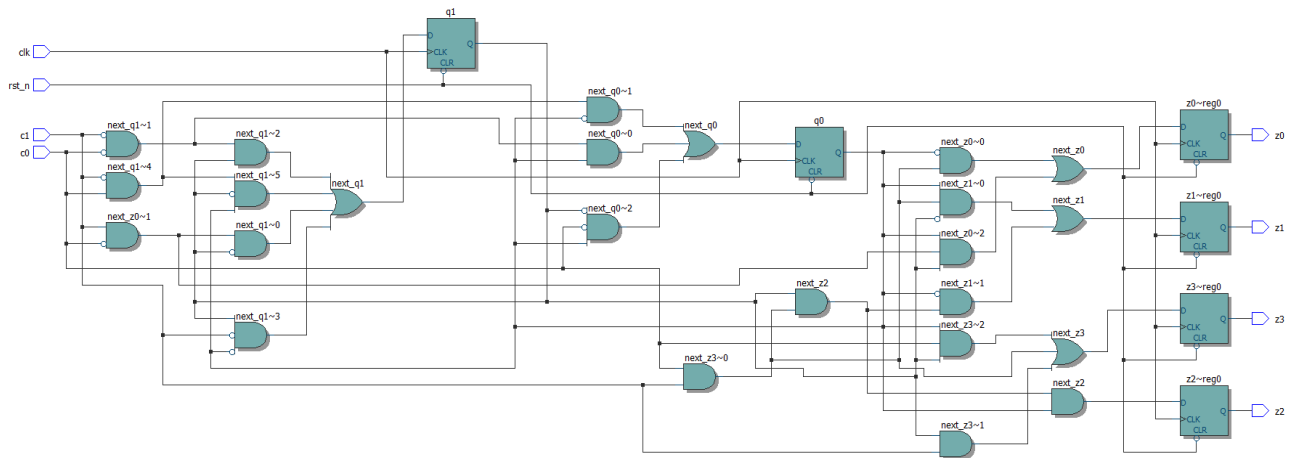5. Kết quả mô phỏng

- Chọn chu kì xung (T_{clk}) = 20 (ns). Tương đương với tần số (f_{clk}) = 50 (MHz)
- Kết quả RTL Viewer:



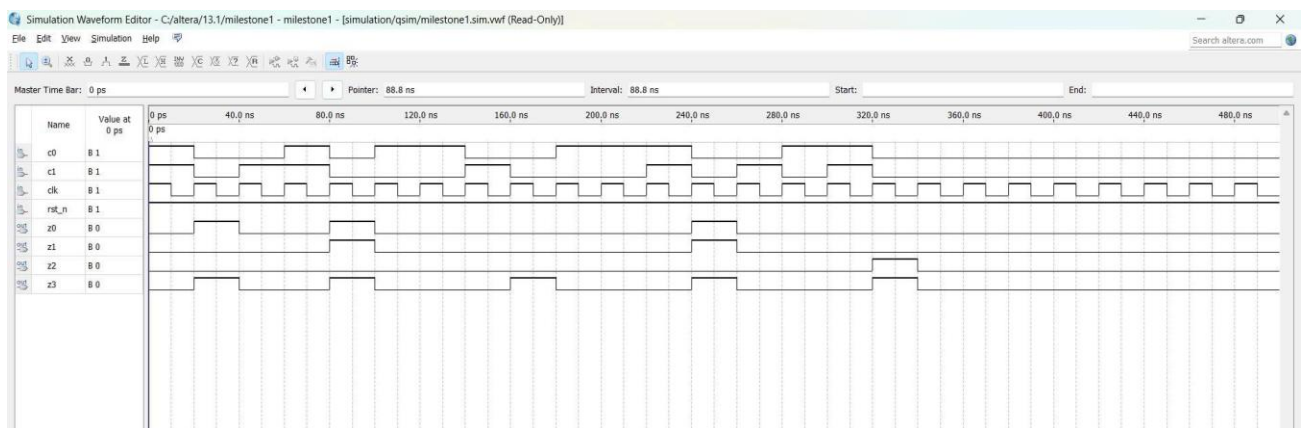- Kết quả mô phỏng dạng sóng (Waveform Simulation):



- Nhận xét:

+ Ở kết quả mô phỏng dạng sóng chúng ta thấy do chân rst_n(reset) tích cực thấp nên chúng ta phải cấp mức logic 1 cho chân rst_n trong quá trình khảo sát thì các ngõ vào và ngõ ra mới hoạt động.

+ Do chúng ta sử dụng thêm 4 D_FF ở ngõ ra để delay 1 chu kì xung nhịp, điều này đóng vai trò như một trạng thái đệm. Khi số lượng tiền (coin) ở ngõ vào đã cung cấp đủ 20 cent thì phải đến chu kì xung nhịp tiếp theo trạng thái ở ngõ ra Z mới bắt đầu xuất tín hiệu ra.

IV. TỔNG KẾT

Ở milestone 1, nhóm đã đáp ứng đủ các mục tiêu. Nhóm chúng em đã cùng nhau xây dựng các bước để thiết kế FSM của máy bán hàng tự động. Qua đó, nhóm hiểu đã hiểu được nguyên tắc lập trình FSM, ôn tập lại cách thiết kế sơ đồ trạng thái cũng như bảng trạng thái, từ đó xây dựng và chuyển sang code SystemVerilog.